

группа К 1-21

Электротехника и электроника

### **Задание N1**

Решите задачи в тетради. Работы присылать на почту [study4yu@yandex.ru](mailto:study4yu@yandex.ru).

1. Найти сопротивление вольфрамовой нити длиной 70 м и диаметром 0,1 мм. Каково сечение вольфрамовой проволоки, если ее сопротивление составляет 0,5 Ом на каждый метр длины?
2. К источнику энергии  $U_{\text{пит}} = 220\text{В}$  подключены параллельно четырем потребителям сопротивлениями соответственно 100; 150; 80 и 750Ом. Определить мощность и ток каждого потребителя, а также мощность и ток источника.
3. В резисторе приложенном напряжении 42В выделяемая мощность равна 50Вт. Какова выделяемая в резисторе мощность при напряжениях 127, 220В?